PHYSIQUE Fiche Mémoire N°7 - Le dipôle (R, L)

La bobine :

- → Qu'est-ce qu'une bobine, quel est son rôle :
- → Donner son symbole, y appliquer la convention récepteur (placer i et u).
- → Quelle est la tension aux bornes de la bobine, en fonction de r et L, donner les unités :

Le dipôle R-L:

→ Réponse en courant d'une bobine à un échelon de tension : faire le schéma du montage, établir l'équation différentielle sur i, donner la solution.

- → Expression de la constante de temps, vérification dimensionnelle de son unité :
- → Énergie emmagasinée dans une bobine :